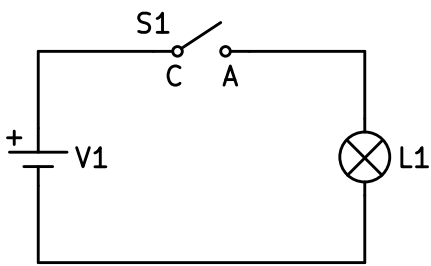
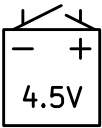
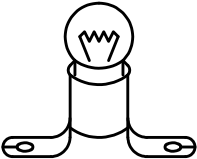
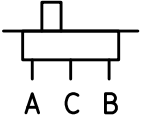

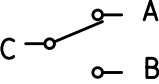
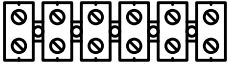


ESQUEMA ELÉCTRICO




LÁMPARA CON UN INTERRUPTOR


LISTADO DE COMPONENTES

	1 x PILA DE PETACA		2 x LAMPARA DE 4.5V
	2 x CONMUTADOR DE 1 CIRCUITO 2 POSICIONES		1m x CABLE AISLADO
			12 x BORNAS DE CONEXIÓN

CABLEADO DEL CIRCUITO

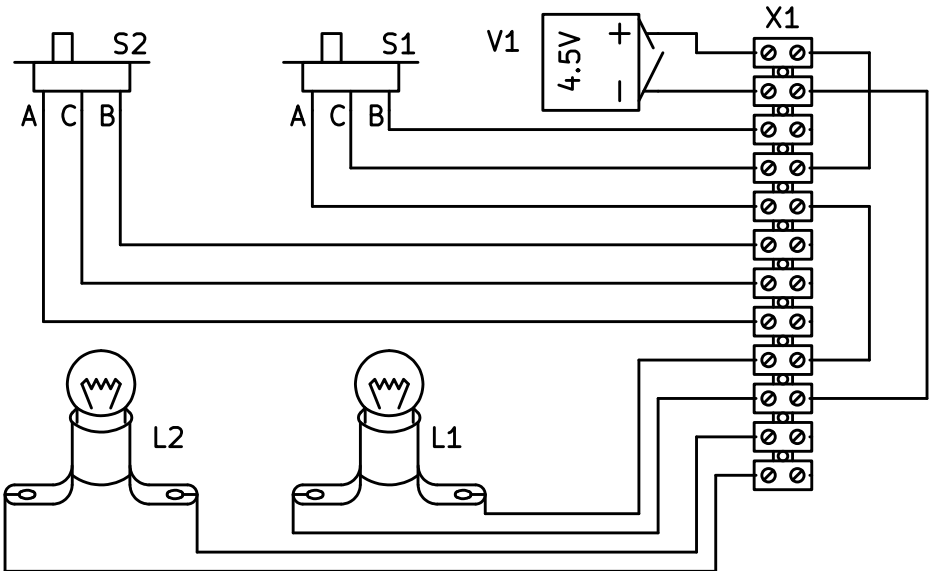

ESQUEMA ELÉCTRICO

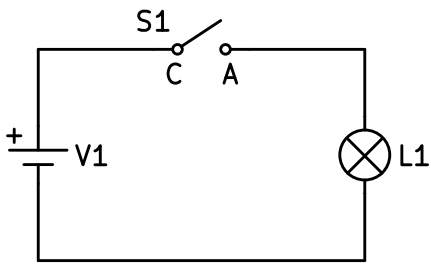

LÁMPARA CON UN INTERRUPTOR

LISTADO DE COMPONENTES



CABLEADO DEL CIRCUITO

