
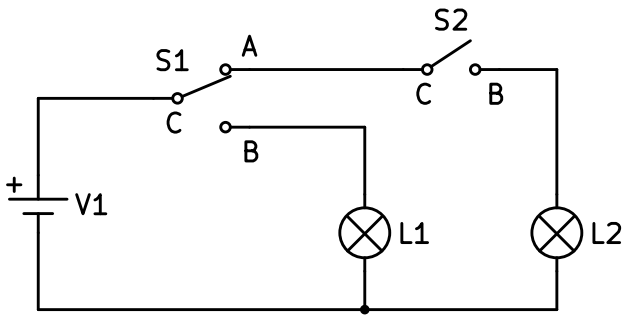


ESQUEMA ELÉCTRICO

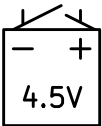


LÁMPARAS CON UN CONMUTADOR Y UN INTERRUPTOR


LISTADO DE COMPONENTES




1 x PILA DE PETACA

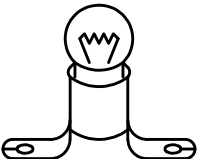


2 x LAMPARA DE 4.5V

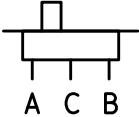


2 x CONMUTADOR DE
1 CIRCUITO
2 POSICIONES




1m x CABLE AISLADO

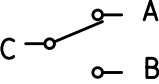

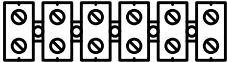


12 x BORNAS DE CONEXIÓN

CABLEADO DEL CIRCUITO

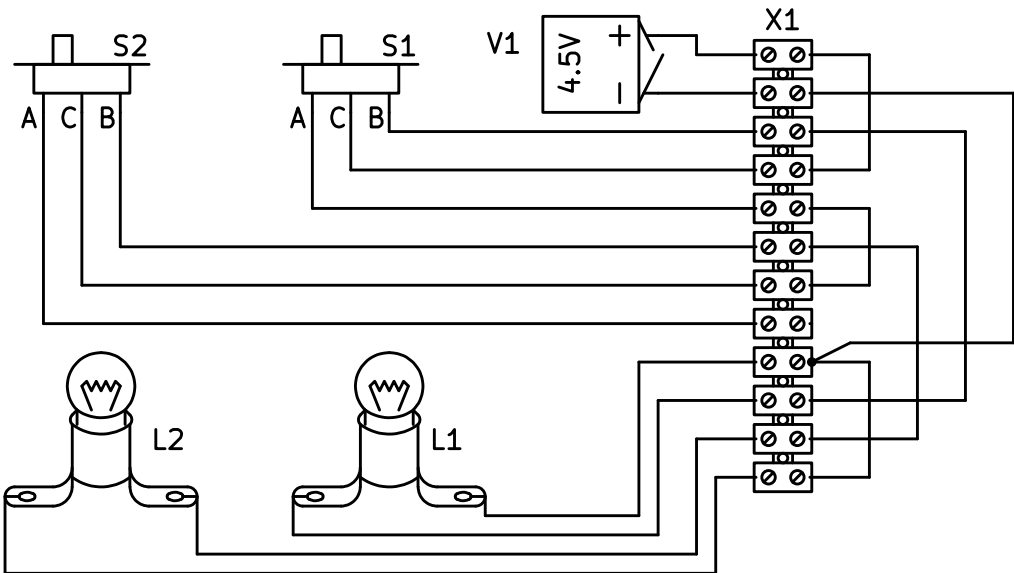

ESQUEMA ELÉCTRICO

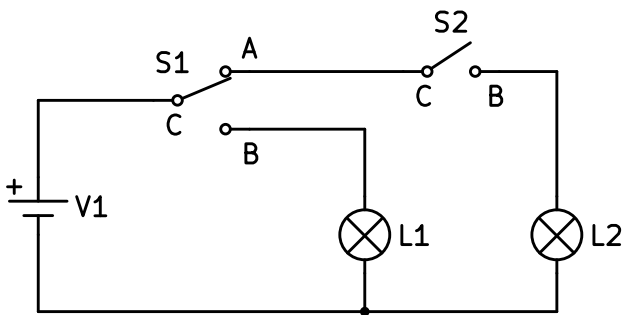

LÁMPARAS CON UN CONMUTADOR Y UN INTERRUPTOR

LISTADO DE COMPONENTES



CABLEADO DEL CIRCUITO

