
CABLEADO CON BORNAS. SENSOR CREPUSCULAR

ESQUEMA ELÉCTRICO

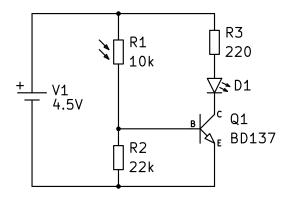

SENSOR DE ILUMINACIÓN AMBIENTAL CON LDR

LISTADO DE COMPONENTES



1 × PILA DE PETACA



1 x TRANSISTOR NPN BD137



1 x LDR 10K OHMIOS NOMINALES



 $1 \times LED BLANCO 5MM$ ALTA LUMINOSIDAD




1 x RESISTENCIA 22K ROJO, ROJO, NARANJA, ORO




1 x RESISTENCIA 220 ROJO, ROJO, MARRÓN, ORO

CABLEADO DEL CIRCUITO

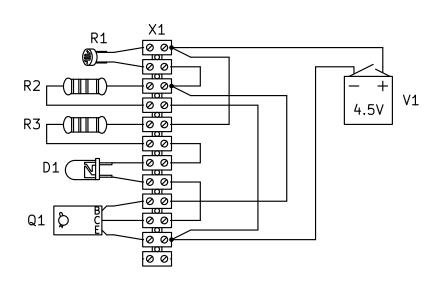

CC BY-SA 4.0 www.picuino.com

ESQUEMA ELÉCTRICO

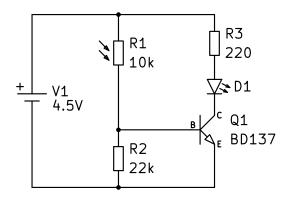

SENSOR DE ILUMINACIÓN AMBIENTAL CON LDR

LISTADO DE COMPONENTES













CABLEADO DEL CIRCUITO

