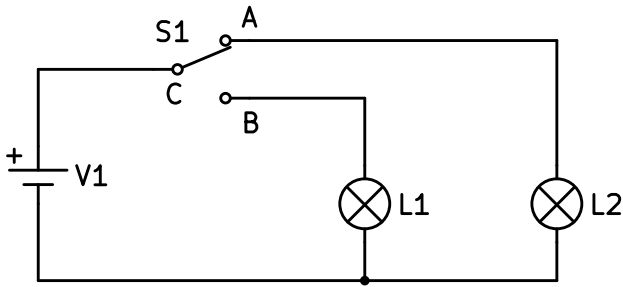
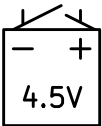
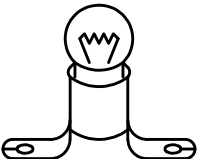
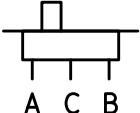

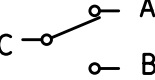



ESQUEMA ELÉCTRICO




LÁMPARAS CON UN CONMUTADOR


LISTADO DE COMPONENTES

|   |   |   |                         |
|---|---|---|-------------------------|
|  | 1 x PILA DE PETACA                              |   | 2 x LAMPARA DE 4.5V     |
|  | 1 x CONMUTADOR DE<br>1 CIRCUITO<br>2 POSICIONES |  | 1m x CABLE AISLADO      |
|  |   |  | 12 x BORNAS DE CONEXIÓN |

CABLEADO DEL CIRCUITO

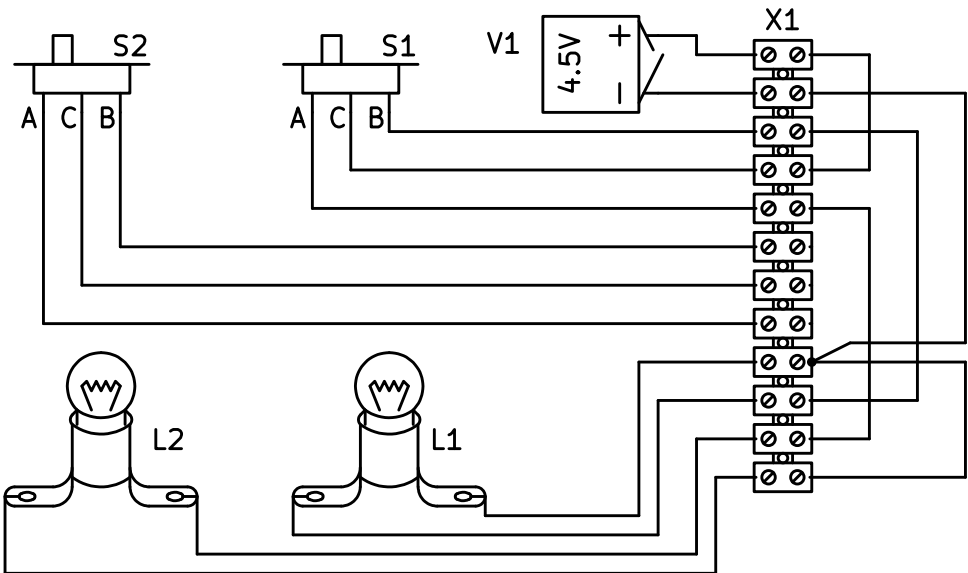

ESQUEMA ELÉCTRICO

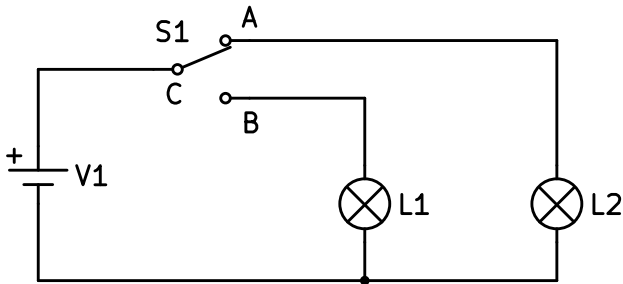

LÁMPARAS CON UN CONMUTADOR

LISTADO DE COMPONENTES



CABLEADO DEL CIRCUITO

